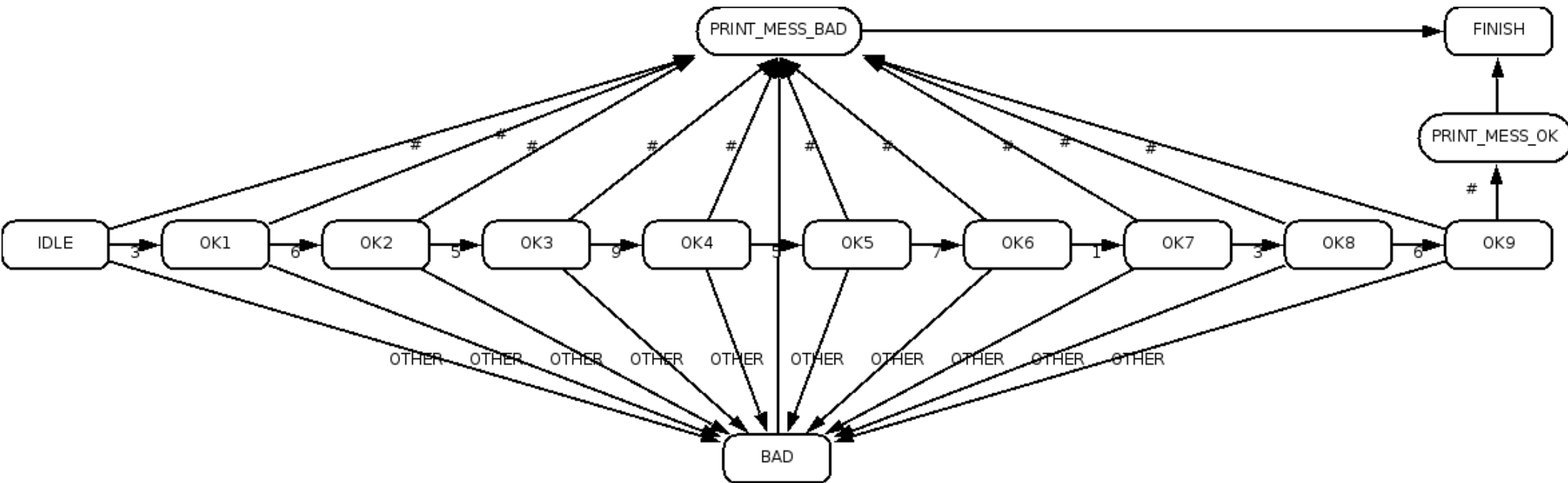


Graf přechodu konečného automatu



Pravdivostní tabulka automatu

Současný stav	Vstup	Následující stav	Mealyho výstupy	Moorovy výstupy
IDLE	3	OK1	FSM_LCD_WR	FSM_CNT_CE FSM_MX_MEM FSM_MX_LCD FSM_LCD_WR FSM_LCD_CLR
OK1	6	OK2	FSM_LCD_WR	
OK1	#	PRINT_MESS_BAD	FSM_LCD_CLR	
OK1	OTHER	BAD	FSM_LCD_WR	
OK2	5	OK3	FSM_LCD_WR	
OK2	#	PRINT_MESS_BAD	FSM_LCD_CLR	
OK2	OTHER	BAD	FSM_LCD_WR	
OK3	9	OK4	FSM_LCD_WR	
OK3	#	PRINT_MESS_BAD	FSM_LCD_CLR	
OK3	OTHER	BAD	FSM_LCD_WR	
OK4	5	OK5	FSM_LCD_WR	
OK4	#	PRINT_MESS_BAD	FSM_LCD_CLR	
OK4	OTHER	BAD	FSM_LCD_WR	
OK5	7	OK6	FSM_LCD_WR	
OK5	#	PRINT_MESS_BAD	FSM_LCD_CLR	
OK5	OTHER	BAD	FSM_LCD_WR	
OK6	1	OK7	FSM_LCD_WR	
OK6	#	PRINT_MESS_BAD	FSM_LCD_CLR	
OK6	OTHER	BAD	FSM_LCD_WR	
OK7	3	OK8	FSM_LCD_WR	
OK7	#	PRINT_MESS_BAD	FSM_LCD_CLR	
OK7	OTHER	BAD	FSM_LCD_WR	
OK8	6	OK9	FSM_LCD_WR	
OK8	#	PRINT_MESS_BAD	FSM_LCD_CLR	
OK8	OTHER	BAD	FSM_LCD_WR	
OK9	#	PRINT_MESS_OK	FSM_LCD_CLR	
OK9	OTHER	BAD	FSM_LCD_WR	
PRINT_MESS_OK		FINISH		FSM_CNT_CE FSM_MX_MEM FSM_MX_LCD FSM_LCD_WR
BAD	OTHER	BAD	FSM_LCD_WR	
BAD	#	PRINT_MESS_BAD	FSM_LCD_CLR	
PRINT_MESS_BAD		FINISH		FSM_CNT_CE FSM_MX_MEM FSM_MX_LCD FSM_LCD_WR
FINISH		FINISH		
FINISH	#	OK1	FSM_LCD_CLR	